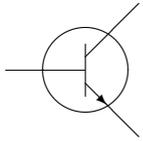



# Module 4 Symboles Électronique

## Formation interne de [www.EASA66.eu](http://www.EASA66.eu)/Francais


Quel est le nom du composant électronique et ses connexions et sa fonction avec ses connexions droit ou croisées?



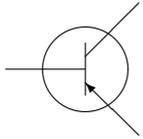
1) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application



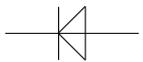
2) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application



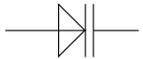
3) Nom - Nom des Connexions - Fonction avec ses connexions droit ou croisées



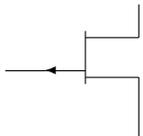
4) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application



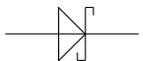
5) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application



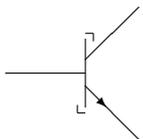
6) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application



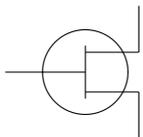
7) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application



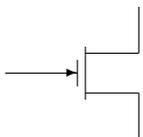
8) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application



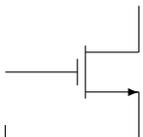9) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application



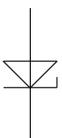10) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application



11) Nom - Nom des Connexions - Fonction et application